


### Descrição do projeto

Processador de conjunto reduzido de instruções de 24 bits; com 5 bits de endereçamento para instrução e dados; trabalhando com variáveis (palavras) de 8 bits.



Implementado em arquitetura Harvard, com 4 estágio de pipeline, compreende 4 funções: ADD, ADDP, SUB e SUBP. Seu funcionamento divide-se em 4 fases distintas e independentes: FETCH, DECODE, EXECUTE, STORE.

### Implementação dos Módulos

 
1. Memória ROM(programa): Utilizamos uma ROM simples, somente leitura, cujos dados estavam armazenados num documento de texto externo (single\_port\_rom\_init.txt). Implementação já existente em verilog no Quartus como single\_port\_rom.



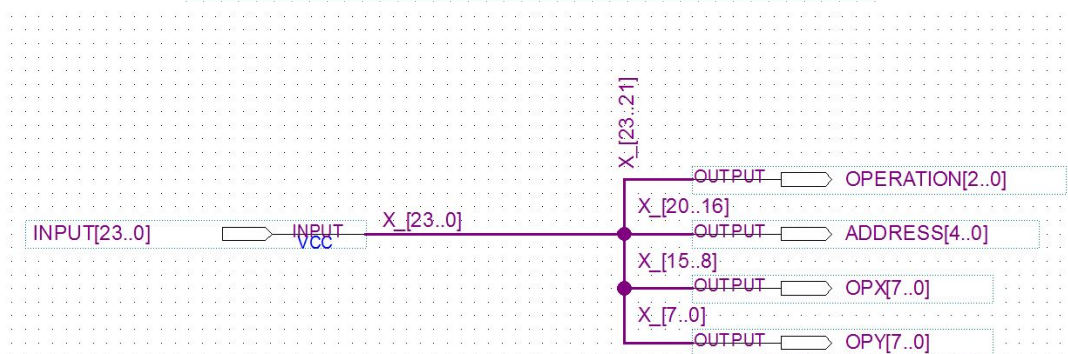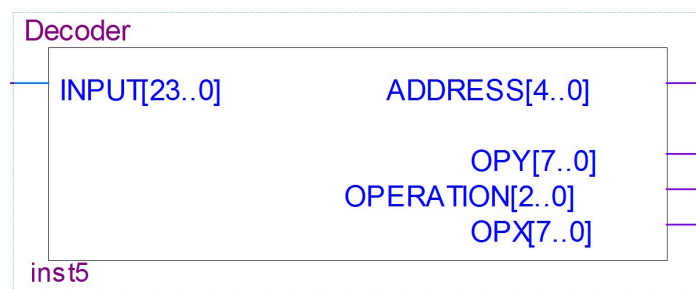
2. Decodificador de instrução: Possui como entrada a instrução completa (24 bits). Realiza a extração das partes da instrução, tendo como saída, respectivamente: o identificador da operação (3 bits); o endereço de dados que será utilizado na RAM (5 bits); e os operadores X e Y (8 bits cada). Essa separação foi feita utilizando buses. Segue o diagrama em bloco e o esquemático em seu interior:



 3. Memória RAM(dados): Também disponível pronta em Verilog no Quartus. Possui a finalidade de leitura/escrita de dados na memória, e opera na borda de descida do clock. A variável de controle W/E é a responsável por setar a memória para escrita ou leitura. No caso de escrita, o dado a ser escrito deve estar presente da entrada DATA.



 4. Multiplexadores: Responsáveis por configurar o processador adequadamente para cada tipo de operação a ser executada. Optamos por implementá-los em Verilog, para conhecer mais sobre a linguagem e para praticar melhor o aprendizado. Segue o diagrama em bloco de um MUX 2x1 de dados de 5 bits, como exemplo, e seu código em Verilog:




```

// Mux 2x1 de 5 bits. Código em Verilog
module mux5b2x1( input [4:0] A, B, input Sel, input Enable, output reg [4:0] S );
always begin
    case (Sel)
        1'b0: S = (Enable) ? A : 5'bz;
        1'b1: S = (Enable) ? B : 5'bz;
    Endcase
end
endmodule

```


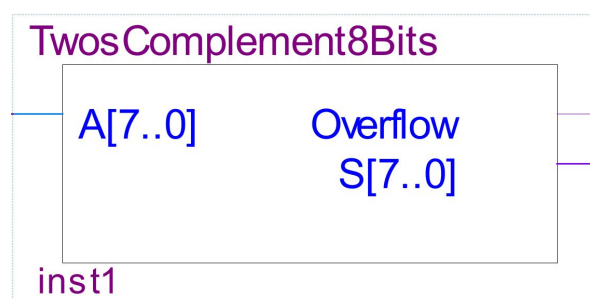
5. Módulo Complemento de 2: O mesmo módulo implementado na atividade passada de Microeletrônica, utilizando Flip-Flops. Possui como o números de 8 bits a ser complementado, e como saída o resultado (também 8 bits) e um bit indicador de overflow.



6. Módulo Somador Completo: Também reaproveitado da atividade de Microeletrônica. Diagrama em bloco mostrado a seguir:



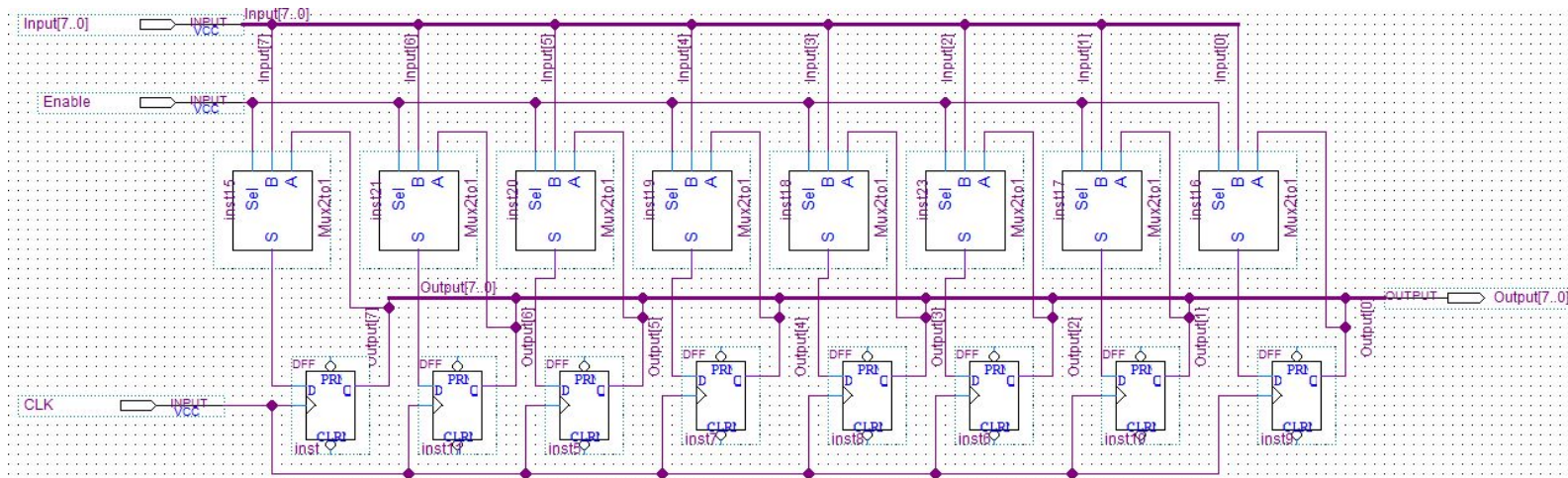 7. Registradores de Carga Paralela: Implementados utilizando Mux2x1 e Flip-Flops, como mostram o bloco e o esquemático a seguir:



8. Módulo de Controle Central: É o responsável pelo comando do processador como um todo, habilitando os módulos responsáveis pela execução da instrução atual. Também garante que não haja interferência entre os estágios do Pipeline.

**Esquemático Geral**

## **Simulação e Resultados**

### **Conclusão**

Com tal atividade pudemos adquirir conhecimentos práticos sobre o processo de implementação de um processador. Mesmo um processador simples, com apenas 4 instruções, foi o suficiente para que pudéssemos projetar, modularizar e sincronizar seu funcionamento. Passamos por diversas fases na implementação, indo desde o projeto de um simples registrador até o projeto de uma central de controle completa.

Notamos que ao decorrer do projeto tivemos uma maior inclinação ao uso do Verilog. Inicialmente, a linguagem de blocos parecia suprir nossas necessidades. Entretanto, à medida em que o projeto crescia, foram surgindo necessidades que eram supridas mais facilmente pela linguagem de descrição de hardware.

Por fim, adquirimos maior familiaridade com a ferramenta Quartus, incluindo suas técnicas de simulação. Pode-se dizer que as expectativas quanto ao projeto foram atendidas.