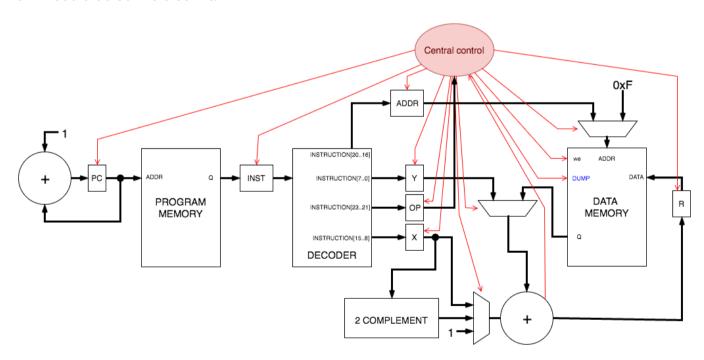


Projeto Nibble v0.1

O projeto consiste em implementar um processador de 8 bits com conjunto de instruções reduzido, cujo núcleo foi projetado com arquitetura Harvard e 4 estágios de pipeline. O nome do projeto é Nibble, figura abaixo, o qual possui apenas 6 instruções: ADD, ADDP, SUB, SUBP, END e MDUMP. As instruções são gravadas na memória de programa (também chamada de flash) e utiliza a memória RAM para armazenar os resultados das operações. O conteúdo do processador são os seguintes módulos:

- 1. Memória de programa (ROM);
- 2. Decodificador de instrução;
- 3. Memória de dados (RAM);
- 4. Multiplexadores;
- 5. Módulo complemento a 2;
- 6. Somador completo (8 bits);
- 7. Registradores de carga paralela [1] (PC, ADDR, X, OP, Y e R);
- 8. Módulo de controle central.



Observação: Os módulos 1 e 3 serão fornecidos, não precisam ser desenvolvidos. Os outros módulos ficam a critério do aluno.

Instruções

O processador Nibble possui 6 instrução: ADD, ADDP, SUB, SUBP, END e MDUMP. Todas as instruções tem o mesmo tamanho 24 bits. Onde 3 são para código de operação e os outros 21 bits para operandos ou reservados. A descrição da cada instrução está detalhada nas tabelas a seguir. **Atenção**: em todos os exemplos são usados números binário e hexadecimal.

ADD

Operação	Endereço de armazenamento	Literal	Literal
ADD	addr	x	у

A operação realiza a soma dos valores de x e y e armazena o resultado no endereço addr da memória RAM.

ADD addr, x, y => [addr] = x + y

000	/F I-:4-)		
000	aaaaa(5 bits)	xxxxxxxx(8 bits)	yyyyyyyy(8 bits)

Exemplo:

000.00110.00000111.00000001 <=> ADD 6, 7, 1

O endereço 0x6 da memória RAM receberá o valor 0x8.

ADDP

Operação	Endereço de armazenamento	Literal	Reservado
ADDP	addr	х	-

A operação realiza a soma dos valores e x e do conteúdo do endereço addr e armazena o resultado no endereço addr da memória RAM.

ADDP addr, y => [addr] = [addr] + x

dadad(5 bits) xxxxxxx(6 bits) (6 bits)	001	aaaaa(5 bits)	xxxxxxxx(8 bits)	(8 bits)
--	-----	---------------	------------------	----------

Exemplo:

001.00010.00001001.00000000 <=> ADDP 2, 9

O conteúdo do endereço 0x2 da memória RAM será incrementado em 9.

SUB

Operação	Endereço de armazenamento	Literal	Literal
SUB	addr	x	у

A operação subtrai x de y e armazena o resultado no endereço addr da memória RAM.

SUB addr, y, x => addr = y - x

010	aaaaa(5 bits)	xxxxxxxx(8 bits)	yyyyyyy(8 bits)

Exemplo:

010.01010.00000010.00001001 <=> SUB A, 2, 9

O conteúdo do endereço 0xA da memória RAM receberá o valor 7.

SUBP

Operação	Endereço de armazenamento	Literal	Reservado
SUBP	addr	x	-

A operação subtrai \mathbf{x} do conteúdo de **addr** e armazena o resultado no endereço **addr** da memória RAM.

SUBP addr, y => [addr] = [addr] - x

011 aaaaa(5 bits)	xxxxxxx(8 bits)	(8 bits)
-------------------	-----------------	----------

Exemplo:

011.00010.00001001.00000000 <=> SUBP 2, 9

O conteúdo do endereço 0x2 da memória RAM será decrementado em 9 unidades.

Observação: Todas as operações aritméticas podem gerar a exceção overflow. Caso isso ocorra, o somador coloca a saída ovf para o valor 1 indicando ao controle central o erro. A posição 0xF da memória RAM armazena um contador de overflow ocorridos durante a execução. Para cada overflow que ocorrer, o contador deve ser incrementado na posição 0xF da memória RAM.

END

Operação	Reservado	
END	-	
Essa instrução indica ao processador que o programa acabou.		
100	(21 bits)	
Exemplo: 100.00000.0000000000000000000000000000		
O Controle Central para de funcionar.		

MDUMP

Operação	Reservado	
MDUMP	-	
Ferramenta de depuração. Ao ser executada essa operação, o conteúdo da memória RAM será externalizado um a um na porta Q da memória. A implementação dessa instrução já está contemplada no código da memória RAM, basta o controle central indicar quando executar essa operação colocando o valor da entrada DUMP na memória para 1. Caso contrário o valor da entrada DUMP deve ser mantido em 0.		
111	(21 bits)	

Exemplo:

Módulos

Os módulos do processador estão descritos a seguir. Os módulos Memória ROM e Memória RAM serão fornecidos.

Somador completo¹

Módulo que implementa um somador completo de oito bits o qual contém detector de overflow. Caso haja um overflow a saída ovf é mantida um até que os operandos sejam alterados.

Complemento a 21

Esse módulo é responsável por fazer o complemento a 2 de um número de 8 bits que ele recebe na entrada. A do módulo saída tem 8 bits.

Decodificador de instruções¹

O módulo decodificador é responsável por separar o conteúdo da instrução em 4 partes:

- Código de operação -> **OP[2..0] = INST[23..21]**
- Endereço -> *ADDR[4..0] = INST[20..15]*
- Operando de 8 bits -> **X[7..0] = INST[15..8]**
- Operando de 8 bits -> **Y[7..0] = INST[7..0]**

Registradores de carga paralela

Os registradores PC, INST, ADDR, Y, X, OP, X e R são registradores de carga paralela [1]. Eles possuem as seguinte entradas e saídas: data_in (8 bits), clk (1 bit), en (1 bit) e data_out (8bits). A mudança do dado de saída é engatilhada na subida do clock. O valor da saída apenas será alterado se o pino en (enable) estiver habilitado; caso contrário, o valor da saída se mantém independente das mudanças do clock.

Memória de programa

A memória de programa é somente leitura e contém o programa a ser executado pelo processador. Possui palavras de 24 bits, uma entrada **ADDR** de 8 bits e uma saída **Q** onde será externalizado o conteúdo (24 bits) do endereço colocado na entrada. O dado de saída será alterado quando o endereço de entrada for alterado. A mudança da saída é engatilhada na descida do clock.

Memória de dados

A memória de programa é de leitura e escrita. Tem como entrada o **ADDR** 5 bits (endereço de leitura/escrita), a flag **we** 1 bit (write_enable), a flag **DUMP** 1 bit reservada e a entrada **DATA** a qual recebe o valor a ser escrito na memória. A leitura é feita através da saída Q de 8 bits a qual é engatilhada na descida do clock e apenas será alterada caso a flag **we** esteja desabilitada e a entrada **ADDR** mude. Para escrita (engatilhada na descida do clock) o dado deve ser colocado na entrada **DATA**, o endereço de escrita deve ser colocado no **ADDR** e a flag **we** deve ser habilitada.

Controle central

É o módulo responsável pelo funcionamento do sistema. Ele habilita os registradores, ajusta os multiplexadores e utiliza as memórias de forma harmônica. O Funcionamento do Controle Central é baseado no conceito de pipeline onde podemos identificar 3 estágio independentes de funcionamento do processador: FETCH, DECODE, EXECUTE/STORE.

- 1. FETCH: é quando o valor de PC é alterado e o conteúdo da memória de programa (instrução) fica disponível;
- 2. DECODE: o registrador de instrução (INST) é alterado deixando pronta a instrução decodificada:
- 3. EXECUTE: quando os registradores ADDR, Y, OP e X recebem os dados da instrução e o controle central ajusta os multiplexadores para que a instrução seja executada de forma apropriada. Em algumas instruções deve-se ter acesso à memória antes de executar, isso pode leva o tempo para a memória externalizar o dado (lembre-se que a memória, ao contrário dos registradores, é engatilhada na descida). O resultado fica disponível para ser armazenado no registrador R para posterior armazenamento na memória:
- STORE: os dados do registrador R serão armazenados na memória de dados. Observe que o processador só poderá executar uma nova instrução quando o STORE terminar sua operação.
- 1 Esse módulo apresenta apenas lógica combinacional.

Referências

- [1] https://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/Seq/parload.html
- [2] https://www.altera.com/support/training/university/materials-tutorials.html